

P9b



2

Canvia la resistència per altres de diferent valor. ¿Que succeeix?

3

Càrrega i descàrrega d'un condensador

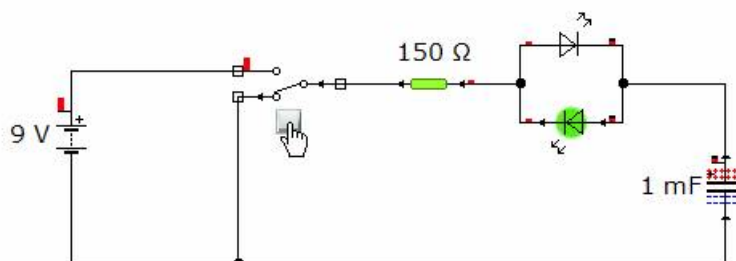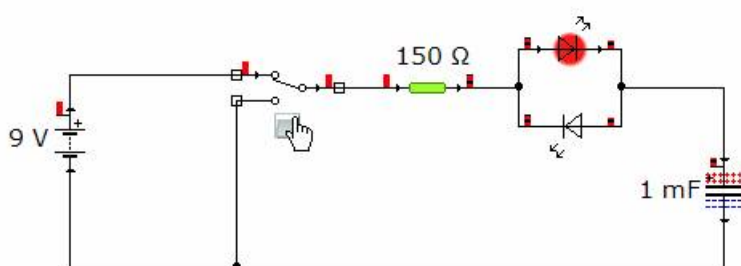- Munta el circuit següent i observa com canvia el LED actiu quan carreguem i descarreguem el condensador
- - Canvia la resistència ¿Que passa?
 - Canvia el condensador



- Dibuixa el sentit del corrent elèctric en cada circuit i indica quin és el de càrrega i quin el de descàrrega

4

Associació de condensadors

- Munta els circuits i analitza els efectes en cada cas

